

2-bit comparator

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module comparator_2bit(
```

```
input a0,a1,b0,b1,
```

```
output x,y,z );
```

```
assign x = (a0&~b0)|(a1&~b0&~b1)|(a0&a1&~b1);
```

```
assign y = (~a0&~a1&~b0&~b1)|(~a0&a1&~b0&b1)|(a0&a1&b0&b1)|(a0&~a1&b0&~b1);
```

```
assign z = (~a0&b0)+(~a0&~a1&b1)+(~a1&b0&b1);
```

```
endmodule
```

Testbench:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module comparator2bit_tb();
```

```
reg a0,a1,b0,b1;
```

```
wire x,y,z;
```

```
comparator_2bit uut(a0,a1,b0,b1,x,y,z);
```

```
initial begin
```

```
    a0 = 0; a1 = 0; b0 = 0; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 0; b0 = 0; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 0; b0 = 1; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 0; b0 = 1; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 1; b0 = 0; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 1; b0 = 0; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 1; b0 = 1; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 0; a1 = 1; b0 = 1; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 0; b0 = 0; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 0; b0 = 0; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 0; b0 = 1; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 0; b0 = 1; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 1; b0 = 0; b1 = 0; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 1; b0 = 0; b1 = 1; #10;
```

```
    a0 = 1; a1 = 1; b0 = 1; b1 = 0; #10;
```


```
    a0 = 1; a1 = 1; b0 = 1; b1 = 1; #10;
```

```
    $stop;
```

```
end
```

```
endmodule
```

2 bit comparator

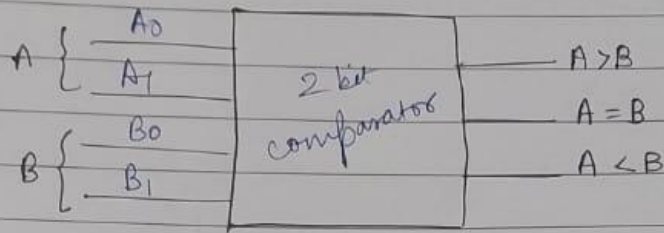

$A_0 A_1 B_0 B_1$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0 0 0 0	0	1	0
0 0 0 1	0	0	1
0 0 1 0	0	0	1
0 0 1 1	0	0	1
0 1 0 0	1	0	0
0 1 0 1	0	1	0
0 1 1 0	0	0	1
0 1 1 1	0	0	1
1 0 0 0	1	0	0
1 0 0 1	1	0	0
1 0 1 0	0	1	0
1 0 1 1	0	0	1
1 1 0 0	1	0	0
1 1 0 1	1	0	0
1 1 1 0	1	0	0
1 1 1 1	0	1	0

$$(A_0 \oplus B_1) (A_0 \oplus B_0)$$

$$B_0 B_1 \bar{A}_1$$

$B_0 B_1$

$A_0 A_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$A_0 \bar{B}_0 + A_1 \bar{B}_0 \bar{B}_1 + A_0 A_1 \bar{B}_1$$

$B_0 B_1$

$A_0 A_1$	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

$$\bar{A}_0 \bar{A}_1 \bar{B}_0 \bar{B}_1 + \bar{A}_0 A_1 \bar{B}_0 B_1 + A_0 A_1 B_0 B_1 + A_0 \bar{A}_1 \oplus B_0 \bar{B}_1$$

$\bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 A_1 B_1 + A_0 \bar{A}_1 \bar{B}_0 \bar{B}_1$

$B_0 B_1$	00	01	11	10
00	1	0	1	
01			1	1
11				
10				1